

## Interactions of two RLC branches


```
clf; clear; clc
s = tf('s');
R = 1.395e-4*[1,1.0]*2;
L = 1.85e-3*[1.2, 1.0];
C =9.5*[1,1];
Xg = 0.0087;
```

### Build a state-space matrix A


```
A=[(-Xg-R(1))/L(1), -Xg/L(1), -1/L(1), 0;
   -Xg/L(2), (-Xg-R(2))/L(2), 0, -1/L(2);
   1/C(1), 0, 0, 0;
   0, 1/C(2), 0, 0];
[V,eig_A] = eig(A)
```

```
V = 4x4 complex
    0.7077 + 0.0000i    0.7077 + 0.0000i    0.6684 + 0.0821i    0.6684 - 0.0821i
   -0.6980 - 0.1080i   -0.6980 + 0.1080i    0.7391 + 0.0000i    0.7391 + 0.0000i
   -0.0001 - 0.0104i   -0.0001 + 0.0104i   -0.0049 - 0.0085i   -0.0049 + 0.0085i
   -0.0014 + 0.0102i   -0.0014 - 0.0102i   -0.0065 - 0.0086i   -0.0065 + 0.0086i
eig_A = 4x4 complex
   -0.0937 + 7.1908i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i
    0.0000 + 0.0000i   -0.0937 - 7.1908i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i
    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i   -4.3554 + 5.7617i    0.0000 + 0.0000i
    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i    0.0000 + 0.0000i   -4.3554 - 5.7617i
```

```
compass(V(:,1));
```

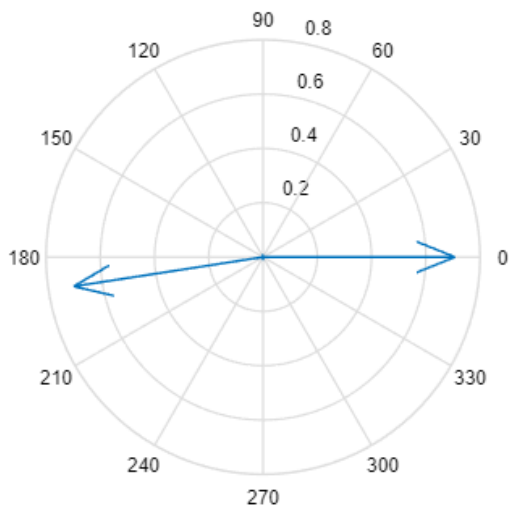

```
compass(V(:,3))
```

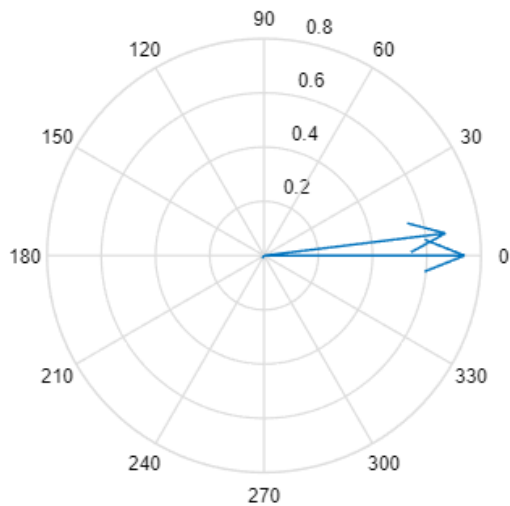

### Build the impedance models for frequency domain analysis

```
Z(1) = R(1)+L(1)*s+1/(C(1)*s);
Z(2) = R(2)+L(2)*s+1/(C(2)*s);
Y(1) = 1/Z(1); Y(2) = 1/Z(2);
Yt = Y(1)+Y(2)+1/Xg;
G = feedback(Y(1)+Y(2),Xg);
```


### Compare the eigenvalues from the state-space model and the closed-loop transfer function

```
[eig(A), zero(Yt), pole(G)]
```

```
ans = 4x3 complex
-0.0937 + 7.1908i -4.3554 + 5.7617i -4.3554 + 5.7617i
-0.0937 - 7.1908i -4.3554 - 5.7617i -4.3554 - 5.7617i
-4.3554 + 5.7617i -0.0937 + 7.1908i -0.0937 + 7.1908i
-4.3554 - 5.7617i -0.0937 - 7.1908i -0.0937 - 7.1908i
```

```
bode_P = bodeoptions;
bode_P.FreqUnits = 'Hz';
bode_P.PhaseWrapping = 'on';

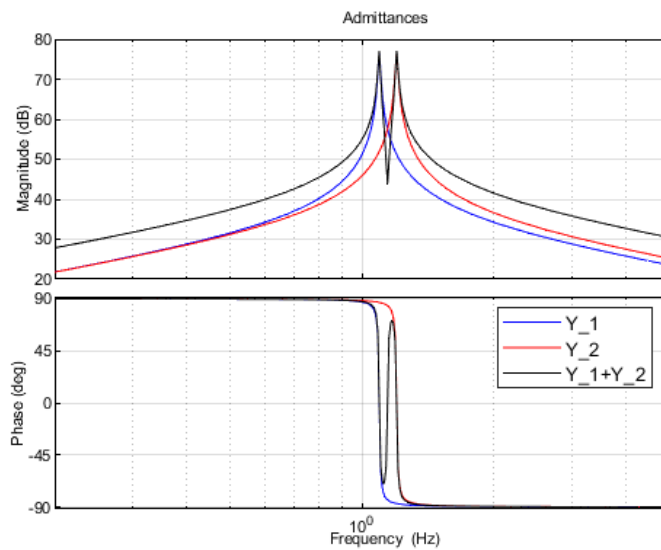figure(1);
bode(Y(1), 'b', Y(2), 'r', Y(1)+Y(2), 'k', bode_P); grid on;
%figure(5); hold on;
title('Admittances');
legend('Y_1', 'Y_2', 'Y_1+Y_2', 'FontSize',10)
xlim([0.2,5])
```




## Examine each IBR's current response

$$Z_t = X_g + 1/(Y(1)+Y(2));$$

$$Y_t = Y(1) + Y(2) + 1/X_g;$$

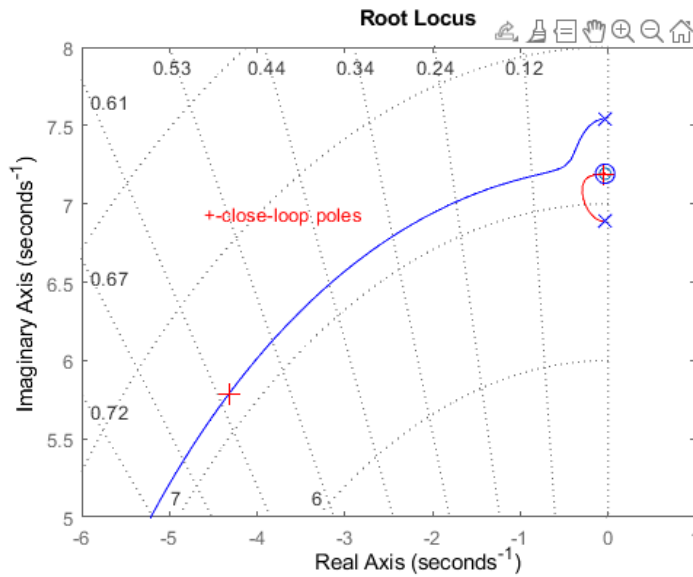
## Root locus diagram for the loop gain: $(Y_1 + Y_2)Z_g$

```
figure(22)
KK=[0.01:0.01:100];
rlocusplot((Y(1)+Y(2))*Xg, KK)
hold on;
pole = rlocus((Y(1)+Y(2))*Xg, 1);
plot(real(pole),imag(pole), 'r+', 'Markersize',10);
hold on;
pole = rlocus((Y(1)+Y(2))*Xg, 0.001);
plot(real(pole),imag(pole), 'bx', 'Markersize',10);
pole = zero((Y(1)+Y(2))*Xg);
plot(real(pole),imag(pole), 'bo', 'Markersize',10);
grid on
xlim([-6,1]);ylim([5,8]);
gtext('+--close-loop poles', 'color', 'r');
```



compute each current injection to the common bus voltage's transfer function
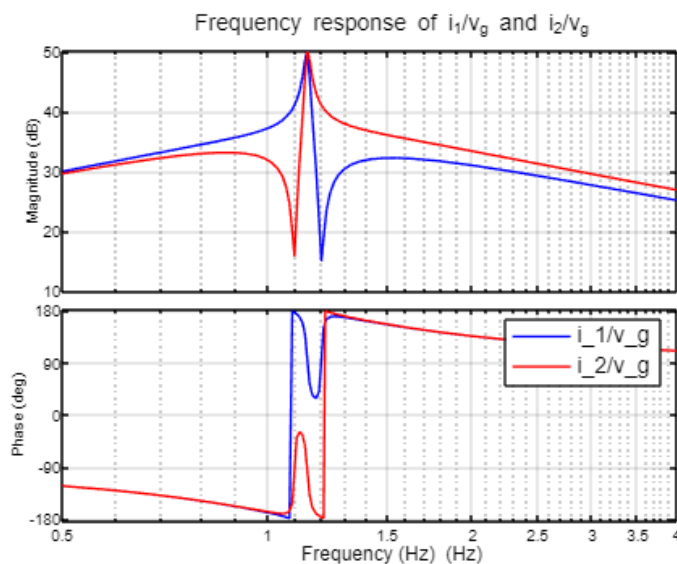
```
G_v2i = -inv(Y(1)+Y(2))/Zt*[Y(1); Y(2)];
figure;
set(gca,'DefaultFontSize',12)
bode(G_v2i(1),'b', G_v2i(2),'r', bode_P); grid on;
hold on;
legend({'i_1/v_g', 'i_2/v_g'},'FontSize',12);
title('Frequency response of i_1/v_g and i_2/v_g', 'FontSize', 12);
%figure_change
xlabel('Frequency (Hz)', 'FontSize',10);
xlim([0.5,4])
```



## Examine time-domain responses

```
T = [0:0.01:5];
nT = length(T);
U = [zeros(10,1); 0.01*ones(nT-10,1)];
style={'b.', 'r.', 'b:', 'r:'};
for k=1:2
    temp = lsim(G_v2i(k,1),U, T);
    i_rlc(:,k)= temp;
end

figure;
subplot(2,1,1);hold on;
for k=1:2
    plot(T, i_rlc(:,k),style{k}, 'LineWidth',2); hold on;
end

title('\Delta i_1, \Delta i_2','FontSize', 12);grid on;box on;
subplot(2,1,2); hold on;
plot(T, i_rlc(:,1)+i_rlc(:,2),'k', 'LineWidth',2);grid on;
title('\Delta i_1 + \Delta i_2','FontSize', 12);
xlabel('Time (s)', 'FontSize', 12)
box on;
```

